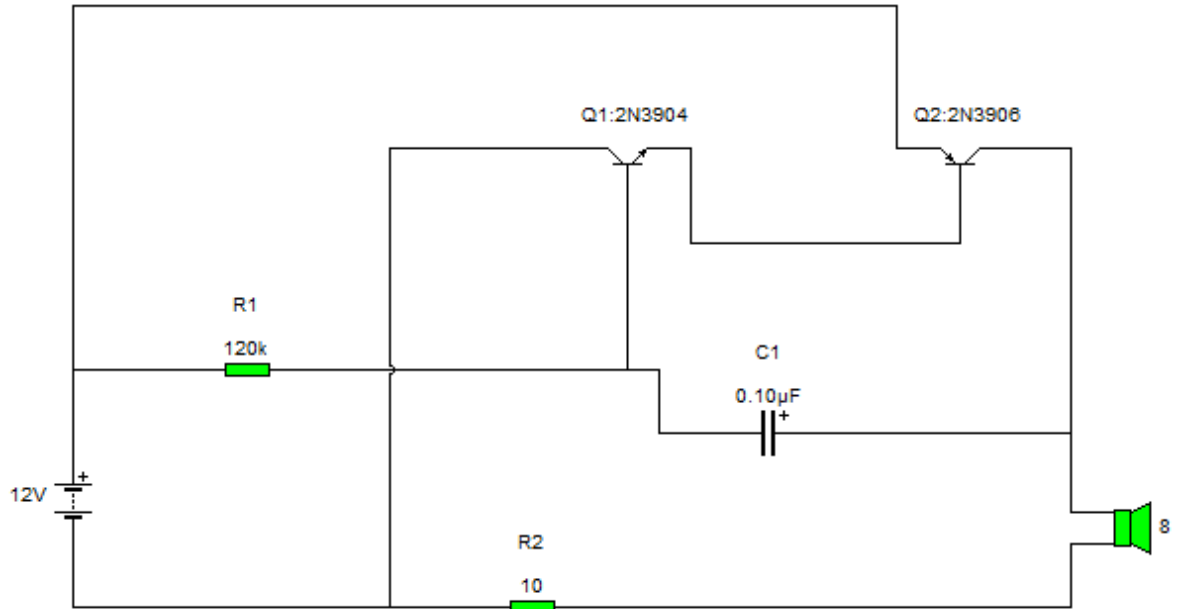


**COLEGIO ALEXANDER FLEMING I.E.D.  
TECNOLOGIA 1001  
TALLER 2**

Realizar el siguiente montaje en el programa cocodrile y en el protoboard

Analiza y responde las siguientes preguntas

- Que función cumple cada elemento



- Modifica la resistencia 1 aumentándola a 200k y responde que sucede
- Con ayuda del profesor conecta el osciloscopio y escribe que sucede en la pantalla
- Realiza la prueba modificando el condensador
- Investiga a que frecuencia el oído detecta la frecuencia
- A qué frecuencia está el montaje que acabas de realizar